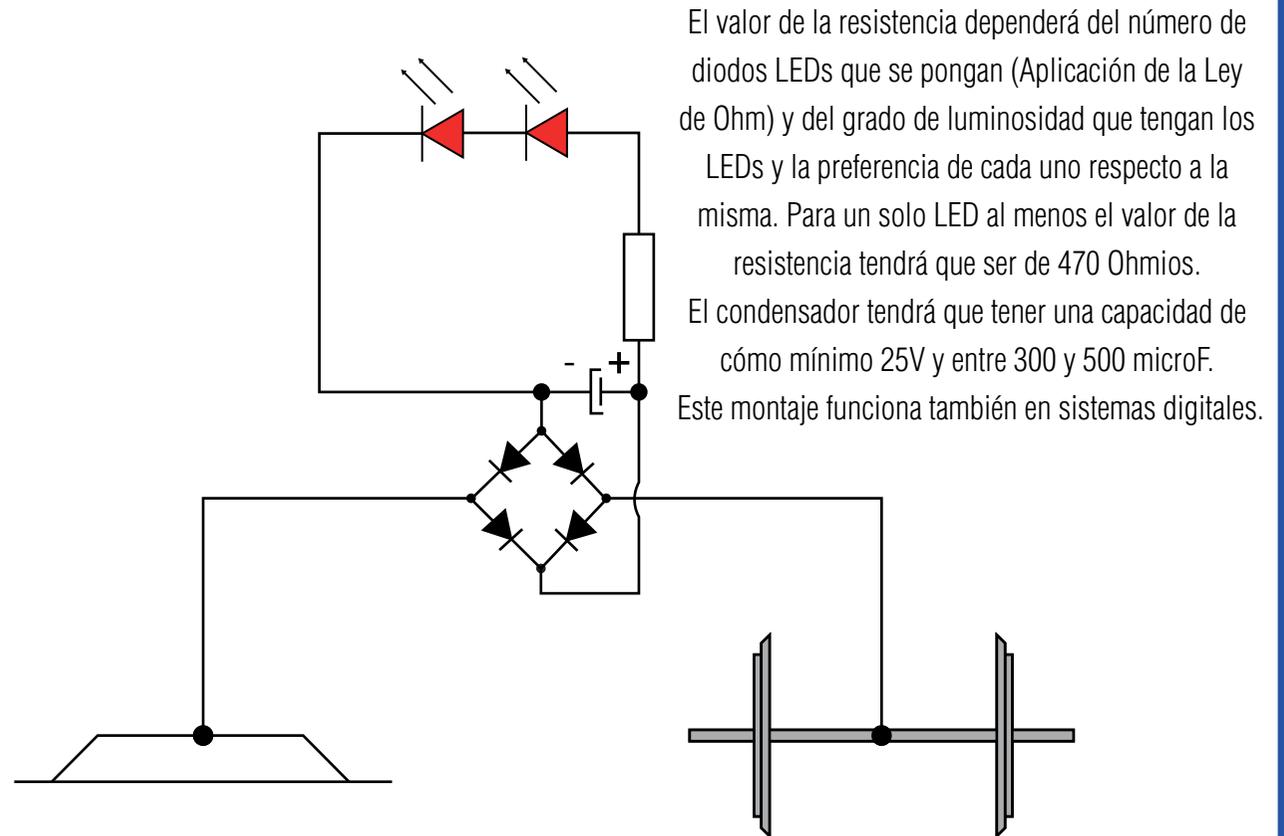


## ***Opción 1: Ejes sin aislar***

Se recomienda que la mayor parte de la composición lleve ejes sin aislar.

## ***Opción 2: Eje sin aislar + luz de cola***

En este montaje el eje **sin aislar** ya activa el bloqueo automático, pero además añadimos unos diodos LEDs para asemejarlo a las luces de cola.



**Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid**  
**Vocalía de Maquetas y Modelismo**

La finalidad de este documento es servir de utilidad a los socios y al público en general para aprender las diferentes alternativas posibles que se pueden utilizar en un sistema de bloqueo automático como el existente en el circuito de 3 carriles de la maqueta de H0 de la Asociación.